
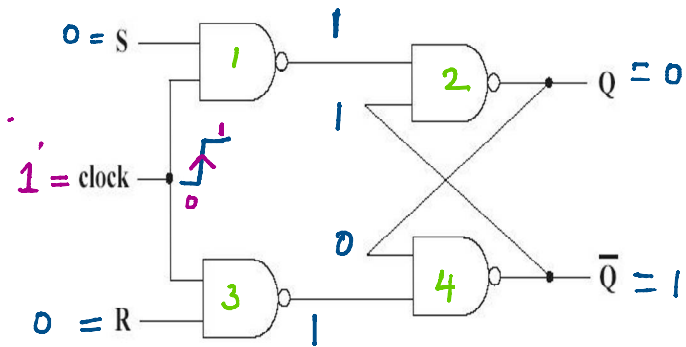


## SR flip-flop

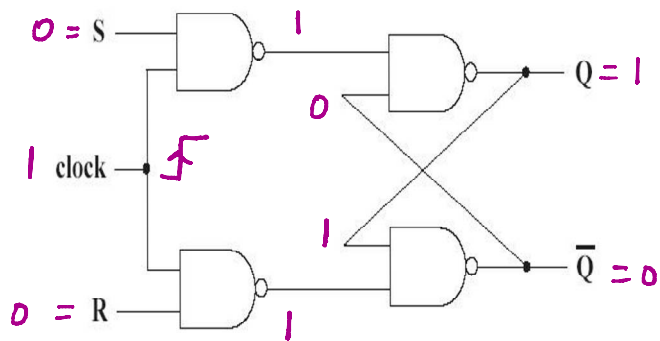


clock	S	R	Q	Q(t+1)
$\underline{1}$	0	0	0	0




clock	S	R	Q	Q(t+1)
$\underline{1}$	0	0	1	1

S	R	Q	Q(t+1)	State
0	0	0	0	} No change
0	0	1	1	

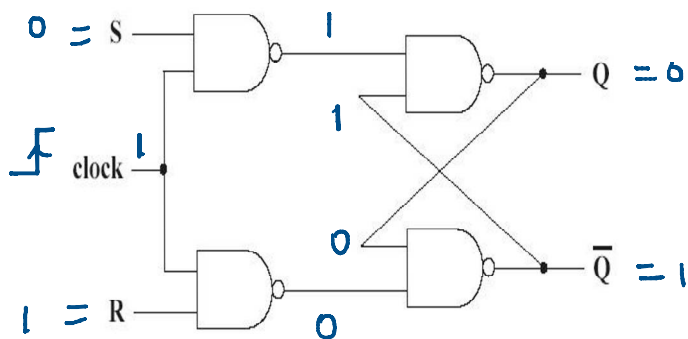


S	R	Q	Q(t+1)
0	1	0	0

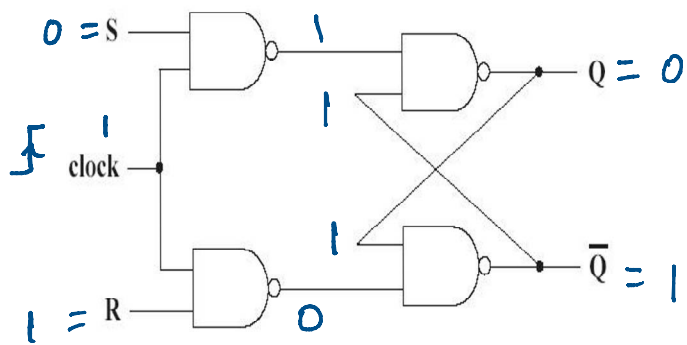


S	R	Q	Q(t+1)
0	1	1	0

S	R	Q	Q(t+1)	State
0	1	0	0	} reset
0	1	1	0	

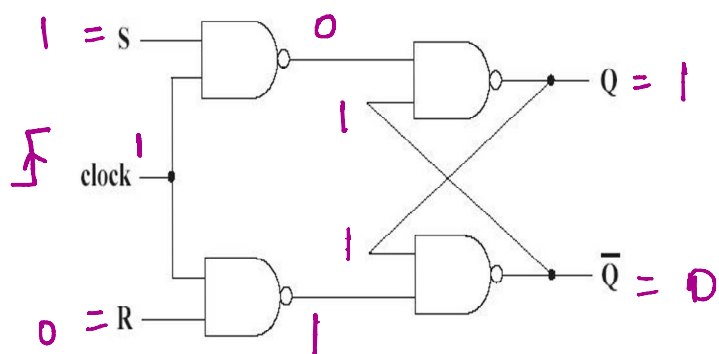


S	R	Q	Q(t+1)
1	0	0	1

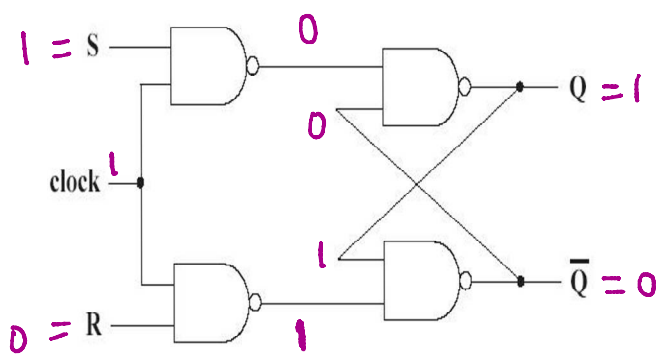

S	R	Q	Q(t+1)
1	0	1	1

S	R	Q	Q(t+1)	State
1	0	0	1	} Set state
1	0	1	1	

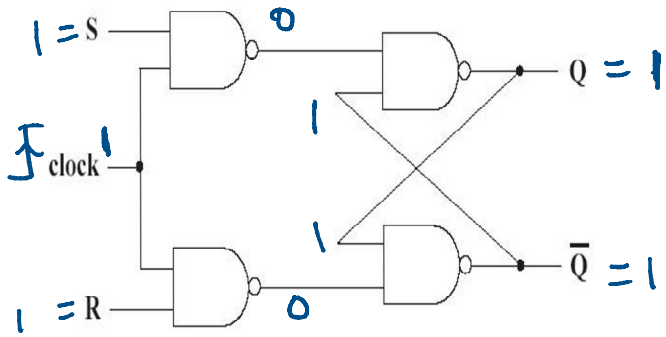



$Q = \bar{Q} = 1 \rightarrow$  Not used state

S	R	Q	Q(t+1)
1	1	0	x

$Q = \bar{Q} = 1 \rightarrow$  prohibited (or) not used state (x)


S	R	Q	Q(t+1)
1	1	1	x

S	R	Q	Q(t+1)	State
1	1	0	x	} Not used
1	1	1	x	

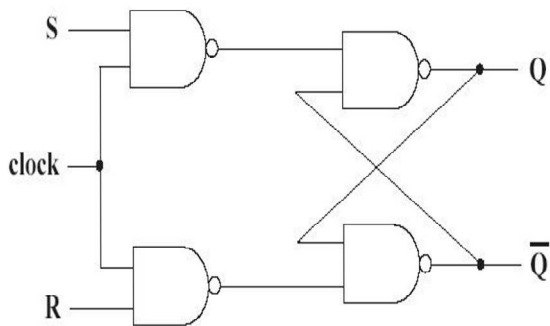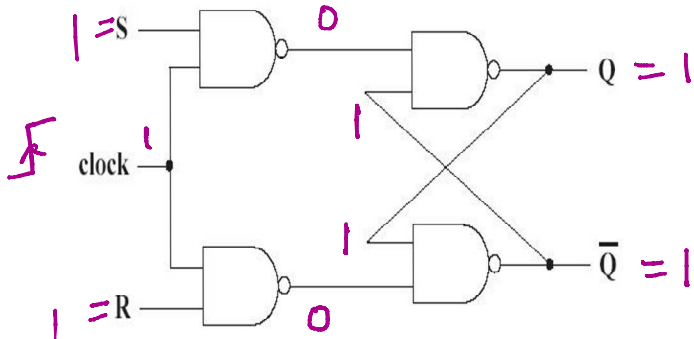


clock	S	R	Q	Q(t+1)	State
0	0	0	0	0	} No change
0	0	0	1	1	
1	1	0	0	0	
1	1	0	1	1	
0	1	0	0	0	
0	1	0	1	1	
1	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	

## +ve edge triggered SR flip flop

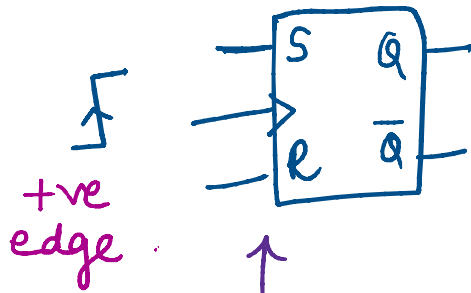


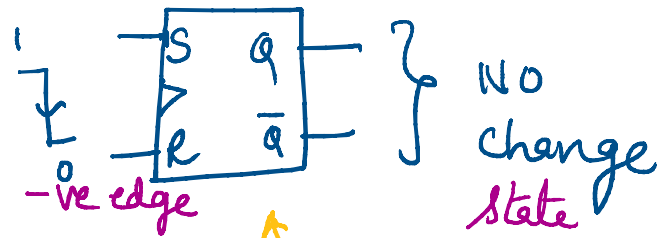flip flop will change its state according to  $Q$  by applying +ve edge triggering





Because of -ve edge pulse flip flop will have no change state

## -ve edge triggered SR flip flop

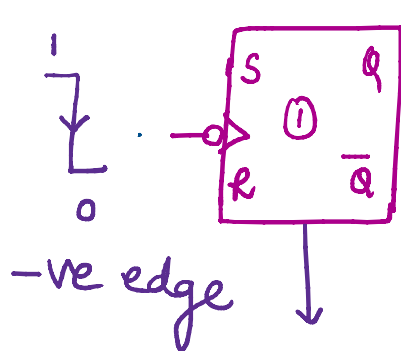

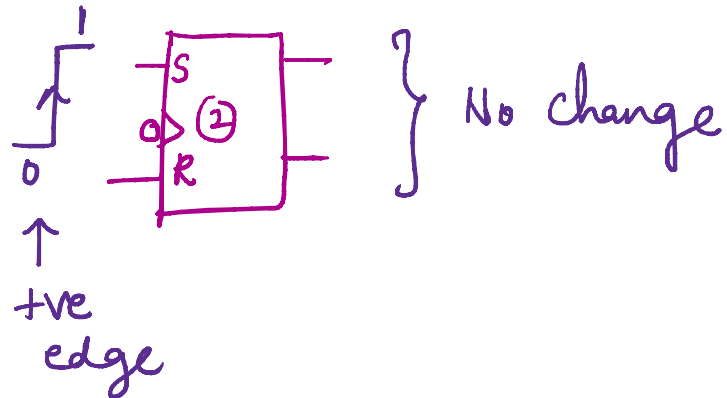
Flip flop will change its state according to  $Q$




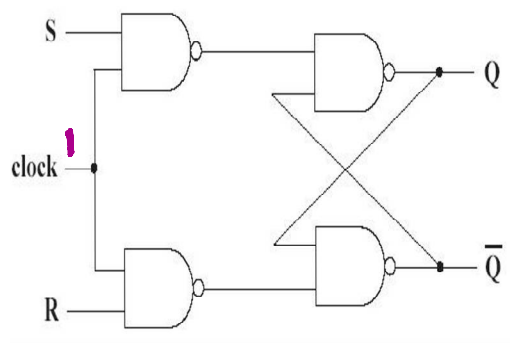


clock	S	R	Q	Q(t+1)	State
1	x	x	0	0	No change
1	x	x	1	1	
0	0	0	0	0	No change
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	0	Reset
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	1	set state
0	1	0	1	1	
0	1	1	0	x	Not used (or) prohibited
0	1	1	1	x	

## SR flip flop

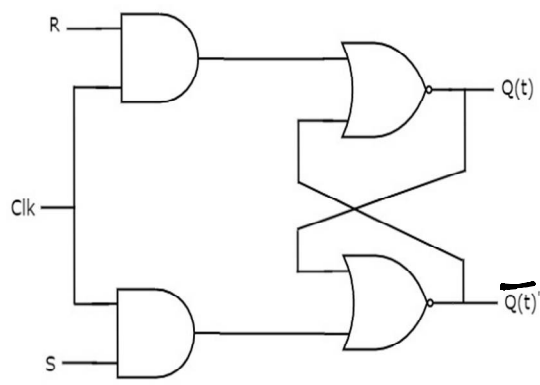

clock	S	R	Q(t)	Q(t+1)	State
0	x	x	x	No change	No change
0	0	0	0	0	
0	0	0	1	1	reset
0	0	1	0	0	
0	0	1	1	0	set
0	1	0	0	1	
0	1	0	1	1	Not used
0	1	1	0	x	
0	1	1	1	x	

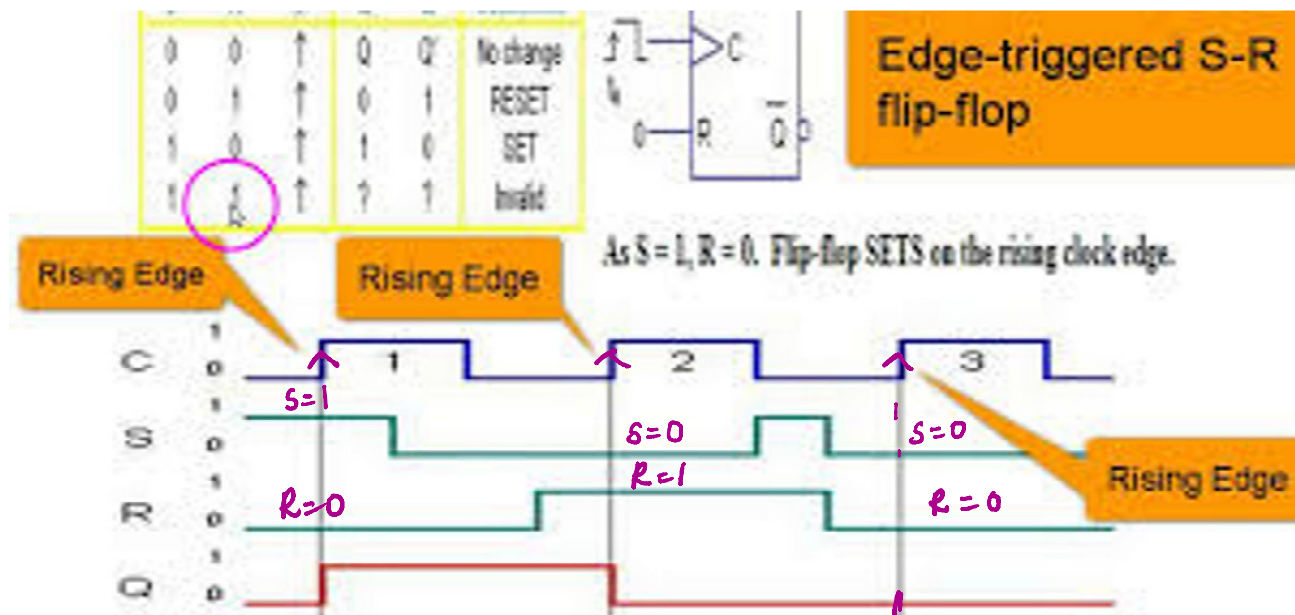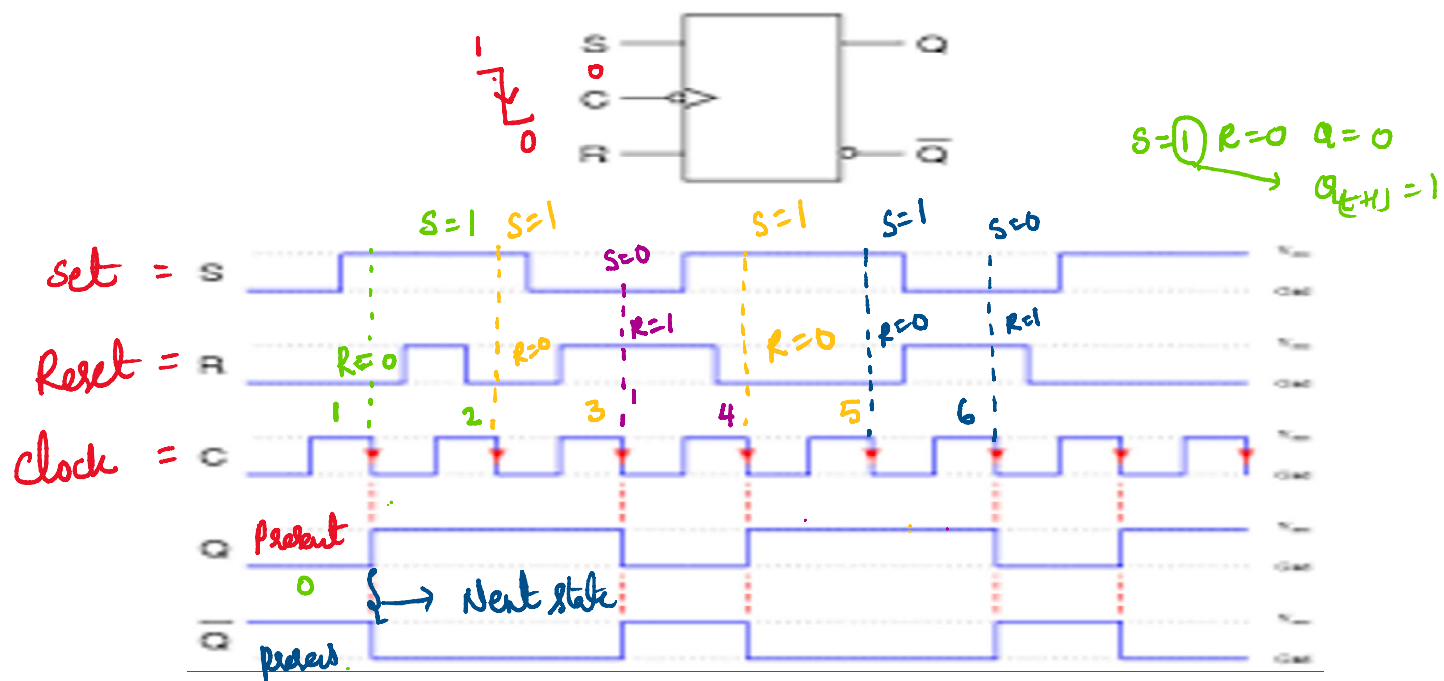

## SR flip flop with -ve edge triggered waveform

