

 


## NAND latch and NOR latch

 

$$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \quad \text{DeMorgan's}$$

### NOR latch

 

## NOR latch

S	R	Q	Q(t+1)	
0	0	0	0	} No change
0	0	1	1	
0	1	0	0	} Reset
0	1	1	0	
1	0	0	1	} Set
1	0	1	1	
1	1	0	x	} Not used
1	1	1	x	