
 


CMOS NOR GATE

 


(a) Schematic




(b) $A = B = 0V$
 $V_{GS1} = V_{GS2} = -V_{DD}$
 $V_{GS3} = V_{GS4} = 0V$

A	B	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
0	0	ON	ON	OFF	OFF
0	5	ON	OFF	OFF	ON
5	0	OFF	ON	ON	OFF
5	5	OFF	OFF	ON	ON

 

 (c) $A = 0V, B = +V_{DD}$
 $V_{GS1} = -V_{DD}$
 $V_{GS2} = V_{GS3} = 0V$
 $V_{GS4} = +V_{DD}$



(d) $A = B = +V_{DD}$
 $V_{GS1} = V_{GS2} = 0V$
 $V_{GS3} = V_{GS4} = +V_{DD}$

A	B	output
0	0	$V_{DD} = 5V$
0	5	0
5	0	0
5	5	0

\Rightarrow NOR gate

CMOS NOR gate \rightarrow PMOS \rightarrow Series
 NMOS \rightarrow parallel

 


Fig. 7.36 One CMOS output driving several CMOS inputs
