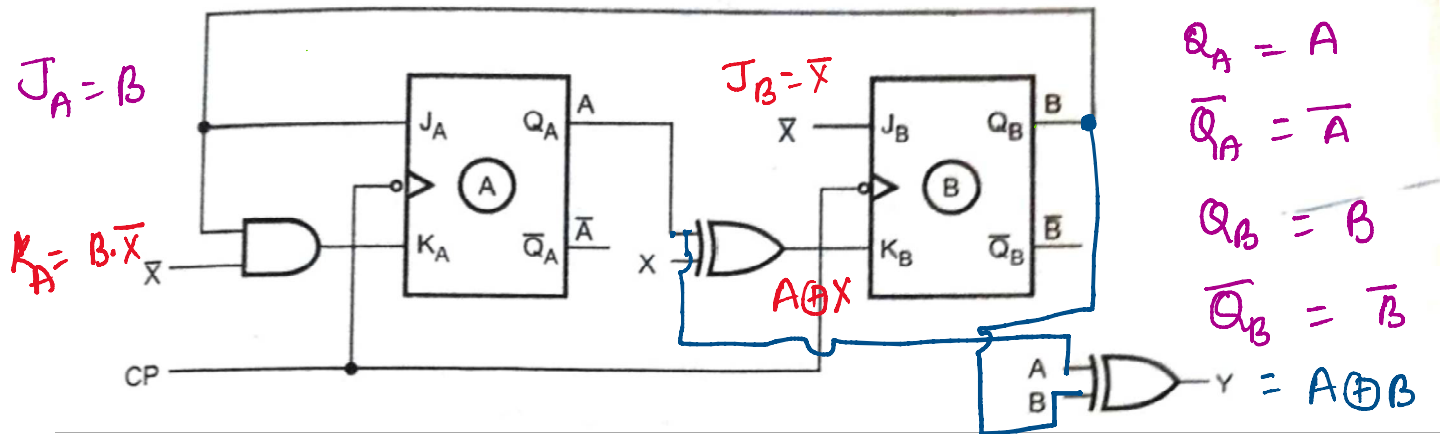


# Moore machine



Case	Inputs			Outputs		Remark
	CLK	J	K	$Q_{n+1}$	$\bar{Q}_{n+1}$	
I	$\times$	0	0	$Q_n$	$\bar{Q}_n$	No change
II	$\text{square wave (1)}$	0	0	$Q_n$	$\bar{Q}_n$	No change
III	$\text{square wave (1)}$	0	1	0	1	Reset
IV	$\text{square wave (1)}$	1	0	1	0	Set
V	$\text{square wave (1)}$	1	1	$\bar{Q}_n$	$Q_n$	Toggle

Fig7. Truth table of Master slave JK FF

QA QB AB Present state	X Input	$J_A = Q_B$ $J_A = B$	$K_A = \bar{X}Q_B$ $K_A = \bar{X} \cdot B$	$J_B = \bar{X}$ $J_B = \bar{X}$	$K_B = QA \oplus X$ $K_B = A \oplus X$	Next state $QA(t+1)$	Next state $QB(t+1)$	$y = A \oplus B$
<u>0 0</u>	<u>X=0</u> 0	<u>B=0</u> 0	<u><math>K_A = 1 \cdot 0 = 0</math></u> 0	<u><math>J_B = 1</math></u> 1	<u><math>K_B = 0 \oplus 0 = 0</math></u> 0	<u>0</u>	<u>1</u>	<u><math>0 \oplus 0 = 0</math></u>
<u>0 0</u>	<u>X=1</u> 1	<u><math>J_A = 0</math></u> 0	<u><math>K_A = 0 \cdot 0 = 0</math></u> $K_A = 0$	<u><math>J_B = 0</math></u> 0	<u><math>K_B = 1</math></u> 1	<u>0</u>	<u>0</u>	<u><math>0 \oplus 0 = 0</math></u>
<u>0 1</u>	<u>X=0</u> 0	<u><math>J_A = B</math></u> $J_A = 1$	<u><math>K_A = \bar{X}B</math></u> $= 1 \cdot 1 = 1$	<u><math>J_B = \bar{X}</math></u> $J_B = 1$	<u><math>K_B = A \oplus X</math></u> $= 0 \oplus 0 = 0$	<u>1</u>	<u>1</u>	<u><math>0 \oplus 1 = 1</math></u>


Present state		Next state				Output
		X = 0		X = 1		
A	B	A	B	A	B	Y
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0

state table

Present state		Next state				Output
		X = 0		X = 1		
A	B	A	B	A	B	Y
0	0	0	1	0	0	0 ✓
0	1	1	1	1	0	1 ✓
1	0	1	1	1	0	1 ✓
1	1	0	0	1	1	0

state diagram

